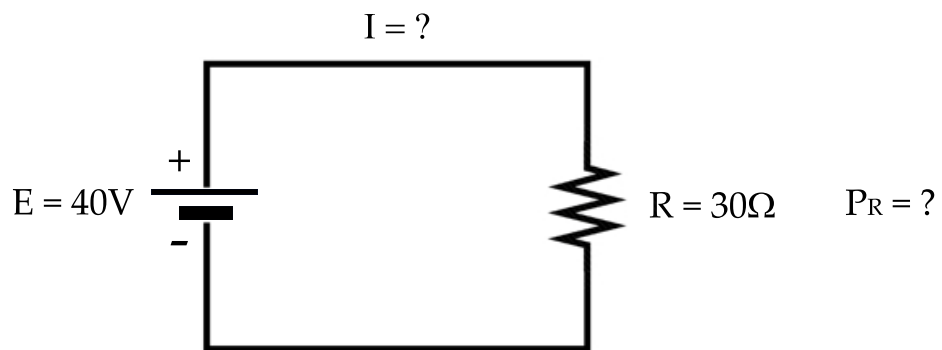


# Scheda esercizi III

Corso per tecnico del suono 2020 / 2021

## ESERCIZIO 4

Dato il seguente circuito in regime continuo (DC), calcolare la corrente  $I$  e la potenza dissipata dalla resistenza  $R$ .



## ESERCIZIO 5

Calcolare la resistenza equivalente delle seguenti configurazioni di resistenze

